

Meisenantworten ... vielen Dank für die Hinweise!

- Autonome Züge? *Haben wir technischen Seite her schon. Aber die Juristen verlanen, dass Lokführer alle zwei Minuten den Tot-Mann-Knopf drücken...*
- Elektronische Meisenstatistik. *Habe ich verlinkt, siehe Lehre-Wiki. Eure Mühe sollen alle teilen. Auf Anfrage kriegt Ihr auch Eure eigene Wiki-Seite (sagt mir nur wie ich Euch anonym login+passwort zukommen lassen kann).*
- “Wenn ich das Buch esse, bestehe ich dann die Prüfung?” Ja, aber nur wenn Du es in einem Happen isst, das Video auf YouTube stellen lässt und den Darwin-Award gewinnst. Dann wirst Du u.U. post-hum bestehen...
- Mettbrötchen für Chris’ Ernährungs- und Traingsplan. *Ernährung: Mettbrötchen-only. Traingsplan: Geheimnis, nur IAS Studenten (Hiwis, BSc/ MSc/PhD Theses, IP, etc) und Mitarbeiter werden normalerweise von ihm eingeweiht...und eine Ausnahme: den 3 Studierenden mit der besten TGD/ Abschlussnote werden Chris und Herke ein Probetraining gewähren!*

Meisenantworten ... vielen Dank für die Hinweise!


- Grösserer Font für SystemVerilog code? *OK, yessir ... or yes, ma'm!*
- Organisatorische Verbesserung. *Habe ich an die Übungsleiter (Chris & Herke) weitergeleitet.*



- **Chris: Wir haben einen Tutor der eine Sprechstunde anbietet, das haben wir letzte Woche auch ueber Moodle angekuendigt.**
- Übung und Vorlesung besser synchronisieren. *Müssen leider den FB Standards folgen... kann ich leider nicht ändern ☹!*
- Prozentzahlen auf 2. Nachkommastelle runden. Done!
- **Weitere fünf Meisenfragen werden von der Meise immer noch verdaut...**

Bedingte Zuweisung

 
```
module mux2 (input logic[3:0] d0, d1,  
             input logic s,  
             output logic[3:0] y);  
    assign y = s ? d1 : d0;  
endmodule
```



? : ist ein **ternärer** Operator, da er **drei** Operanden miteinander verknüpft: s, d1, und d0. So wie in C/C++!

Interne Verbindungsknoten oder Signale

```
module fulladder(input logic a, b, cin, output logic s, cout);  
    logic p, g;          // interne Verbindungsknoten ("Drähte")  
  
    assign p = a ^ b;  
    assign g = a & b;  
  
    assign s = p ^ cin;  
    assign cout = g | (p & cin);  
endmodule
```

 

Bindung von Operatoren (Präzedenz)

Bestimmt Ausführungsreihenfolge

Höchste

~	NOT
*, /, %	Multiplikation, Division, Modulo
+, -	Addition, Subtraktion
<<, >>	Schieben (logisch)
<<<, >>>	Schieben (arithmetisch)
<, <=, >, >=	Vergleiche
==, !=	gleich, ungleich
&, ~&	AND, NAND
^, ~^	XOR, XNOR
, ~	OR, NOR
?:	Ternärer Operator

Niedrigste

Zahlen

Syntax: $N'Bwert$

N = Breite in Bits, B = Basis

$N'B$ ist optional, sollte der Konsistenz halber aber immer geschrieben werden
wenn weggelassen: Dezimalsystem

Zahl	Bitbreite	Basis	entspricht Dezimal	Darstellung im Speicher
3'b101	3	binär	5	101
'b11	Nicht vorgegeben	binär	3	00...0011
8'b11	8	binär	3	00000011
8'b1010_1011	8	binär	171	10101011
3'd6	3	dezimal	6	110
6'o42	6	oktal	34	100010
8'hAB	8	hexadezimal	171	10101011
42	Nicht vorgegeben	dezimal	42	00...0101010

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 1

```
assign y = {a[2:1], {3{b[0]}}}, a[0], 6'b100_010};
```

/* wenn y ein 12-bit Signal ist, hat die Anweisung diesen Effekt: */

```
y = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0
```

Unterstriche (_) in numerischen Konstanten dienen nur der besseren Lesbarkeit, sie werden von SystemVerilog **ignoriert**


LEHRE WIKI
TEST IN
DREI
FOLIEN

Operationen auf Bit-Ebene: Beispiel 2

SystemVerilog

```
module mux2_8
    (input  logic[7:0] d0, d1,
     input  logic[1:0] s,
     output logic[7:0] y);

     mux2 lsbmux(d0[3:0], d1[3:0], s, y[3:0]);
    mux2 msbmux(d0[7:4], d1[7:4], s, y[7:4]);
endmodule
```




Synthese

Hochohmiger Ausgang: Z

SystemVerilog:

```
module tristate (input logic[3:0] a,  
                 input logic[1:0] en,  
                 output tri[3:0] y);  
    assign y = en ? a : 4'bz;  
endmodule
```

Synthese:

 


- Bitte jetzt auf LEHRE WIKI eine Frage beantworten!

Verzögerungen: # Zeiteinheiten


```
`timescale 1ns/1ps
module example (input  logic a, b, c, output logic y);
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;
    assign #1 {ab, bb, cb} = ~{a, b, c};
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;
    assign #2 n2 = a & bb & cb;
    assign #2 n3 = a & bb & c;
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule
```

 Nur für die Simulation,
#n werden für die Synthese
ignoriert!



Verzögerungen

```
module example(input logic a, b, c,
                output logic y);
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;
    assign #1 {ab, bb, cb} =
        ~{a, b, c};
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;
    assign #2 n2 = a & bb & cb;
    assign #2 n3 = a & bb & c;
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule
```

 

Nur für die Simulation,
#n werden für die Synthese
ignoriert!

Sequentielle Schaltungen

- Beschreibung basiert auf Verwendung fester “Redewendungen”
 - Idiome
 - Feststehende Idiome für
 - Latches
 - Flip-Flops
 - Endliche Zustandsautomaten (FSM)
 - Vorsicht beim Abweichen von Idiomen
 - Wird möglicherweise noch richtig simuliert
 - Könnte aber fehlerhaft synthetisiert werden
- ➔ **Haltet** Euch an die Konventionen!

`always` / `always_ff`-Anweisung

Allgemeiner Aufbau:

Verilog

```
always @ (sensitivity list)
    statement;
```

SystemVerilog

```
always_ff @ (sensitivity list)
    statement;
```


Interpretation:

Wenn sich die in der `sensitivity list` aufgezählten Werte **ändern**, wird die Anweisung `statement` **ausgeführt**.

Werte: In der Regel Signale, manchmal noch erweitert

D Flip-Flop
 
```
module flop (input  logic clk,  
            input  logic[3:0] d,  
            output logic[3:0] q);  
  
    always_ff @ (posedge clk)  
        q <= d;                // gelesen als "q übernimmt d"  
  
endmodule
```



Verilog: Jedes Signal, an das innerhalb von einer `always`-Anweisung zugewiesen wird, **muss** als `reg` deklariert sein
- Im Beispiel: `q`

Wichtig: So ein Signal wird bei der Synthese **nicht** zwangsläufig in ein Hardware-Register abgebildet!

Rücksetzbares D Flip-Flop




TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module flopr (input logic clk,  
             input logic reset,  
             input logic[3:0] d,  
             output logic[3:0] q);
```


```
    // synchroner Reset  
    always_ff @ (posedge clk)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else      q <= d;
```

```
endmodule
```

 


Rücksetzbares D Flip-Flop
 
```
module flopr (input logic clk,  
              input logic reset,  
              input logic [3:0] d,  
              output logic [3:0] q);  
  
    // asynchroner Reset  
    always_ff @ (posedge clk, posedge reset)  
        if (reset) q <= 4'b0;  
        else      q <= d;  
  
endmodule
```



Rücksetzbares D Flip-Flop mit Taktfreigabe
 
```
module flopren (input logic clk,  
               input logic reset,  
               input logic en,  
               input logic[3:0] d,  
               output logic[3:0] q);  
  
    // asynchroner Reset mit Clock Enable  
    always_ff @ (posedge clk, posedge reset)  
        if      (reset) q <= 4'b0;  
        else if (en)    q <= d;  
  
endmodule
```



- Bitte jetzt auf LEHRE WIKI eine Frage beantworten!

Always_latch / always_comb-Anweisung



Allgemeiner Aufbau:

In SystemVerilog kann die `sensitivity list` automatisch erstellt werden.

```
always_comb begin
    tmp = a & b;
end
```

Logikpegelsensitivität kann durch

```
always_latch
    if (en) tmp = a & b;
```

realisiert werden. Wichtig: **Nur** in SystemVerilog!




Latch

```
module latch (input  logic clk,  
              input  logic[3:0] d,  
              output logic[3:0] q);
```

```
    always_latch  
        if (clk) q <= d;
```

```
endmodule
```

 

Achtung: In dieser Veranstaltung werden Latches nur **selten** (wenn überhaupt) gebraucht werden.

Sollten sie dennoch in einem Syntheseeergebnis auftauchen, ist das in der Regel auf **Fehler** in Ihrer HDL-Beschreibung zurückzuführen (z.B. Abweichen von Idiomem)!

Weitere Anweisungen zur Verhaltensbeschreibung

- Dürfen nur **innerhalb** von `always_XXXXX`-Anweisungen benutzt werden:
 - `if / else`
 - `case, casez`
- **Erinnerung (nur für Verilog):**
 - In Verilog: Alle Zuweisungsziele innerhalb einer `always`-Anweisung **müssen** als `reg` deklariert werden!
 - Selbst, wenn sie **keine** echten Hardware-Register beschreiben
 - In SystemVerilog nicht mehr relevant.

Kombinatorische Logik als `always_comb`-Block



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

```
module gates (input  logic[3:0] a, b,  
              output logic[3:0] y1, y2, y3, y4, y5);  
    always_comb    /* wann immer sich irgendein  
                   gelesenes Signal ändert */  
    begin          // bei mehr als einer Anweisung: begin/end  
        y1 = a & b;    // AND  
        y2 = a | b;    // OR  
        y3 = a ^ b;    // XOR  
        y4 = ~(a & b); // NAND  
        y5 = ~(a | b); // NOR  
    end  
endmodule
```

Hätte einfacher durch fünf `assign`-Anweisungen beschrieben werden können.



Kombinatorische Logik mit case

```
module sevensseg(input  logic[3:0] data, output logic[6:0] segs);  
    always_comb// kombinatorische Logik ...  
        case (data)                                //          abc_defg  
            0: segs = 7'b111_1110;  
            1: segs = 7'b011_0000;  
            2: segs = 7'b110_1101;  
            3: segs = 7'b111_1001;  
            4: segs = 7'b011_0011;  
            5: segs = 7'b101_1011;  
            6: segs = 7'b101_1111;  
            7: segs = 7'b111_0000;  
            8: segs = 7'b111_1111;  
            9: segs = 7'b111_1011;  
            default: segs = 7'b000_0000; // alle Fälle abgedeckt!  
        endcase  
endmodule
```

So einfach nicht als assign formulierbar

Kombinatorische Logik mit `case`

- Um kombinatorische Logik zu beschreiben, muss ein `case`-Block **alle** Möglichkeiten abdecken
 - Entweder **explizit** angeben
 - Oder einen **default-Fall** angeben
 - Tritt in Kraft, wenn sonst keine andere Alternative passt
 - Im Beispiel verwendet

Kombinatorische Logik mit casez

```
module priority_casez (input  logic[3:0] a,  
                       output logic[3:0] y);
```

```
    always_comb begin // kombinatorische Logik ...
```

```
        casez(a)
```

```
            4'b1???: y = 4'b1000; // ? = don't care
```

```
            4'b01?: y = 4'b0100;
```

```
            4'b001?: y = 4'b0010;
```

```
            4'b0001: y = 4'b0001;
```

```
            default: y = 4'b0000; // alle Fälle  
                                // abgedeckt
```

```
        endcase
```

```
    end
```

```
endmodule
```

