

Danke für das Photo!
Habt Ihr überlebt?

Next person
to talk in
TGDI? Deal
with me!




Nicht-blockende Zuweisung

- `<=` steht für eine “nicht-blockende Zuweisung”
- Wird **parallel** mit allen anderen nicht-blockenden Zuweisungen ausgeführt
 - 1. Schritt: Alle „rechten Seiten“ werden **berechnet**
 - 2. Schritt: Alle Berechnungsergebnisse werden an „linke Seiten“ **zugewiesen**
 - Am **Ende** des Blocks

// Synchronisierer mit nicht-blockenden Zuweisungen
 
```
module syncgood (input  logic clk,  
                  input  logic d,  
                  output logic q);  
  
    logic n1;  
    always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        n1 <= d;  // nicht-blockend  
        q  <= n1; // nicht-blockend  
    end  
endmodule
```



LEHRE WIKI
TEST IN
DREI
FOLIEN


Blockende Zuweisung

- = steht für eine “blockende Zuweisung”
- Wird **hintereinander** (seriell) in Reihenfolge im Programmtext ausgeführt
 - Solange eine blockende Zuweisung abläuft
 - ... werden andere Anweisungen **blockiert**
 - Jede Anweisung **für sich** berechnet „rechte Seite“ und weist an „linke Seite“ zu

// Fehlerhafter Synchronisierer mit blockenden Zuweisungen

```
module syncbad (input  logic clk,  
                 input  logic d,  
                 output logic q);
```
 
```
    logic n1;  
    always_ff @(posedge clk)  
        begin  
            n1 = d;  // blockend  
            q  = n1; // blockend  
        end  
endmodule
```



Blocking vs. Non-Blocking

```
// Eingangswerte  
// a = 0  
// b = 1
```

```
always_comb  
begin
```

```
    a = b;
```

```
    c = a & b;
```

```
end
```

```
// Ausgangswerte  
// a =  
// b =  
// c =
```

```
// Eingangswerte  
// a = 0, b = 1
```

```
always_comb  
begin
```

```
    a <= b;
```

```
    c <= a & b;
```

```
end
```

```
// Ausgangswerte  
// a =  
// b =  
// c =
```

Regeln für Zuweisungen von Signalen

- Um **synchrone sequentielle** Logik zu beschreiben, benutzt immer

- `always_ff @ (posedge clk)`

- **Nicht-blockende** Zuweisungen

```
always_ff @ (posedge clk)
    q <= d; // nicht-blockend
```

- Um **einfache kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzt immer

- **Ständige** Zuweisung (*continuous assignment*)

```
assign y = a & b;
```

- Um **komplexere kombinatorische** Logik zu beschreiben, benutzt immer

- `always_comb begin ... end`

- **Blockende** Zuweisungen

- Weisen Sie **nicht** an ein Signal


- ... in **mehreren** `always_XXX`-Blöcken zu

- ... in einem `always_XXX`-Block **gemischt** mit `=` und `<=` zu

- Bitte jetzt auf LEHRE WIKI eine Frage beantworten!


Endliche Zustandsautomaten (FSM)

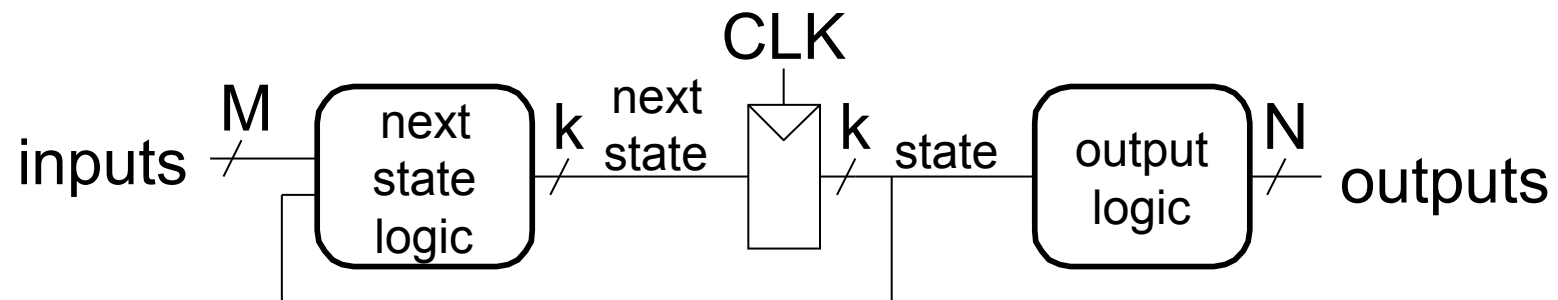- Drei Blöcke:
 - Zustandsübergangslogik (*next state logic*)
 - Zustandsregister (*state register*)
 - Ausgangslogik (*output logic*)



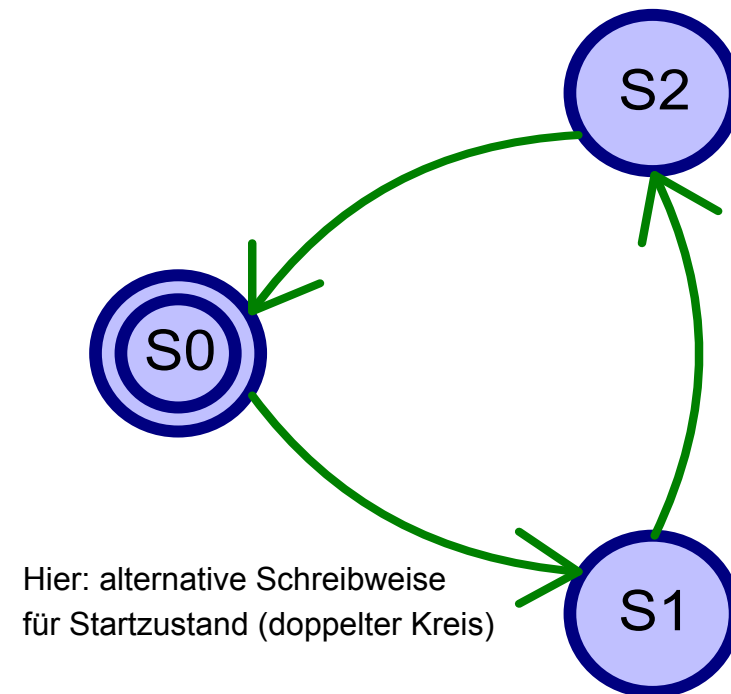Beispiel-FSM: Dritteln der Taktfrequenz

- **Eingabe:**
 - Explizit kein Signal
 - Implizit den Schaltungstakt
 - Mit Frequenz f
- **Ausgabe**
 - Signal q mit Frequenz $f/3$



FSM in Verilog

```
module divideby3FSM(input logic clk, input logic reset, output logic q);
    logic[1:0] state, nextstate;

    parameter S0 = 2'b00;          // Kodierung der Zustände
    parameter S1 = 2'b01;
    parameter S2 = 2'b10;

    always_ff @ (posedge clk, posedge reset) // Zustandsregister
        if (reset) state <= S0;
        else      state <= nextstate;

    always_comb begin // Zustandsübergangslogik
        case (state)
            S0:      nextstate = S1;
            S1:      nextstate = S2;
            S2:      nextstate = S0;
            default: nextstate = S0;
        endcase
    end

    assign q = (state == S0);          // Ausgangslogik
endmodule
```

Parametrisierte Module

2:1 Multiplexer:

```
module mux2
    #(parameter WIDTH = 8)    // Parameter: Name und Standardwert
    (input  logic [WIDTH-1:0] d0, d1,
     input  logic              s,
     output logic [WIDTH-1:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

Instanz mit 8-bit Busbreite (verwendet Standardwert):

```
mux2 mux1(d0, d1, s, out);
```

Instanz mit 12-bit Busbreite: **mux2** #(12) lowmux(d0, d1, s, out);

Aber **besser** (falls mehrere Parameter auftreten sollten): **mux2** #(.WIDTH(12)) lowmux(d0, d1, s, out);

- HDL-Programm zum Testen eines **anderen** HDL-Moduls
 - Im Hardware-Entwurf schon lange üblich
 - ... seit einigen Jahren auch im Software-Bereich (**JUnit** etc.)
- **Getestetes** Modul
 - *Device under test (DUT), Unit under test (UUT)*
- Testrahmen wird **nicht** synthetisiert
 - Nur für **Simulation** benutzt
- Arten von Testrahmen
 - Einfach: Legt nur feste Testdaten an und zeigt Ausgaben an
 - Selbstprüfend: Prüft auch noch, ob Ausgaben den Erwartungen entsprechen
 - Selbstprüfend mit Testvektoren: Auch noch mit variablen Testdaten

Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{b}\overline{c} + a\overline{b}$$

Der Modulname sei `sillyfunction`

Beispiel

Verfasse Verilog-Code um die folgende Funktion in Hardware zu berechnen:

$$y = \overline{b}\overline{c} + \overline{a}b$$

Der Modulname sei **sillyfunction**

SystemVerilog

```
module sillyfunction (input  logic a, b, c,  
                     output logic y);  
    assign y = ~b & ~c | a & ~b;  
endmodule
```

Einfacher Testrahmen für Beispiel

```
module testbench1 ();  
    logic a, b, c; logic y;  
  
    sillyfunction dut(a, b, c, y); // Instanz des zu testenden Mod.  
  
    initial begin // Eingangswerte anlegen und warten  
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
    end  
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen

```
module testbench2 ();  
  logic  a, b, c; logic y;  
  
  // Instanz des zu testenden Moduls  
  sillyfunction dut(a, b, c, y);  
  
  // Eingangswerte anlegen, warten,  
  // Ausgang mit erwartetem Wert prüfen  
  initial begin  
    a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
    if(y != 1) $display("000 Fehler");  
  
    c = 1; #10;  
    if(y != 0) $display("001 Fehler");  
  
    b = 1; c = 0; #10;  
    if(y != 0) $display("010 Fehler");
```

```
    c = 1; #10;  
    if (y != 0) $display("011 Fehler");  
  
    a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
    if (y != 1) $display("100 Fehler");  
  
    c = 1; #10;  
    if(y != 1) $display("101 Fehler");  
  
    b = 1; c = 0; #10;  
    if(y != 0) $display("110 Fehler");  
  
    c = 1; #10;  
    if (y != 0) $display("111 Fehler");  
  end  
endmodule
```

Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren



Trennen von HDL-Programm und Testdaten

- Eingaben
- Erwartete Ausgaben
- Organisiere beides als Vektoren von zusammenhängenden Signalen/Werten


- Eigene Datei für Vektoren

- Dann HDL-Programm für universellen Testrahmen
 1. Erzeuge Takt zum Anlegen von Eingabedaten/Auswerten von Ausgabedaten
 2. Lese Vektordatei in Verilog Array
 3. Lege Eingangsdaten an
 4. Warte auf Ausgabedaten, werte Ausgabedaten aus
 5. Vergleiche aktuelle mit erwarteten Ausgabedaten, melde Fehler bei Differenz
 6. Noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?



Selbstprüfender Testrahmen mit Testvektoren

 - Im Testrahmen erzeugter Takt legt **zeitlichen** Ablauf fest
 - **Steigende** Flanke: Eingabewerte aus Testvektor an **Eingänge** anlegen
 - **Fallende** Flanke: Aktuelle Werte an **Ausgängen** lesen



- Takt kann auch als Takt für **sequentielle synchrone Schaltungen** verwendet werden

Einfaches Textformat für Testvektordateien

Datei: `example.tv`

```
000_1
001_0
010_0
011_0
100_1
101_1
110_0
111_0
```

Aufbau:

Eingangsdaten “_” erwartete Ausgangsdaten

Testrahmen: 1. Erzeuge Takt

```
module testbench3 ();
    logic          clk, reset;
    logic          a, b, c, yexpected;
    logic          y;
    logic [31:0] vectornum, errors;    // Verwaltungsdaten
    logic [3:0]  testvectors[10000:0]; // Array für Testvektoren

    // Instanz der Testschaltung erzeugen
    sillyfunction dut (a, b, c, y);

    // Takterzeugung
    always_comb //Hängt von keinen Signalen ab: Wird immer ausgeführt!
    begin
        clk = 1; #5; clk = 0; #5;
    end

    ...
```

2. Lese Testvektordatei in Array ein

```
...  
// Zu Beginn der Simulation:  
// Testdaten einlesen und einen Reset-Impuls erzeugen  
  
initial      // Block wird genau einmal ausgeführt  
begin  
    $readmemb("example.tv", testvectors);  
  
    vectornum = 0; errors = 0; // Verwaltungsdaten initial.  
  
    reset = 1; #27; reset = 0; // Reset-Impuls erzeugen  
  
end  
...
```

Hinweis: Falls **hexadezimale** Testvektoren verwendet werden sollen,
statt `$readmemb` den Aufruf `$readmemh` verwenden

3. Lege Testdaten an Eingänge an

...

```
// zur steigenden Taktflanke (genauer: kurz danach!)  
always_ff @(posedge clk)  
    begin  
        #1; {a, b, c, yexpected} = testvectors[vectornum];  
    end
```

...

a, b, c sind **Eingänge** der DUT

yexpected ist eine **Hilfsvariable**, die nun den erwarteten Ausgangswert dieses Vektors enthält.

4. Warte auf Ausgabedaten, lese Ausgabedaten

5. Vergleiche aktuelle Ausgaben mit erwarteten Werten

```
...
// warte auf fallende Flanke zum Lesen der Ausgabedaten der DUT
always_ff @(negedge clk)
    if (~reset) begin // nur Prüfen, nachdem Schaltung initialisiert
        if (y !== yexpected) begin // vergleiche aktuelle Ausgabe mit
                                    // erwartetem Wert
            $display("Fehler: Eingänge = %b", {a, b, c}); // Fehlermeldung
            $display("  Ausgänge = %b (%b erwartet)", y, yexpected);
            errors = errors + 1; // zähle Fehler
        end
    end
...
```

Hinweis: Um Werte **hexadezimal** auszugeben, Formatkennung %h verwenden

Beispiel:

```
$display("Error: Eingänge = %h", {a, b, c});
```

6. Sind noch weitere Testvektoren abzuarbeiten?

...

```
// Array-Index zum Zugriff auf nächsten Testvektor erhöhen
vectornum = vectornum + 1;

// Ist der nächste schon ein ungültiger Testvektor?
if (testvectors[vectornum] === 4'bx) begin

    $display("%d Tests bearbeitet mit %d Fehlern", // Endmeldung
            vectornum, errors);                  // ausgeben
    $finish;                                     // Simulation anhalten
end
end
endmodule
```

Hinweis: Zum Vergleichen auf **X** und **Z** müssen die Operatoren

=== und **!==**

benutzt werden

SystemVerilog Sprachkonstrukte in TGD I

- Vor Testrahmen alle für die Beschreibung von **echter** Hardware relevanten eingeführt
 - **Schaltungssynthese**
- Verilog kann viel **mehr**
 - Angedeutet beim Testrahmen (Dateioperationen, Ein/Ausgabe, ...)
 - Aber in der Regel **nicht** mehr in Hardware synthetisierbar
 - Nicht Schwerpunkt **dieser** Veranstaltung
- Mehr Details in Kanonik Computer Microsystems
 - Im Sommersemester, dann SystemVerilog und BlueSpec-Erweiterungen
- In TGD I soll dieser Kurzüberblick reichen
 - Bei akutem Bedarf werden noch weitere Konstrukte eingeführt