

Nikolausfeier



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

frische Waffeln

Nikolausfeier

Do. 11.12.2014 ab 19 Uhr

im Foyer des Piloty

und
Schlammbowle



Fachschaft Informatik


Glühwein

www.D120.de




- Einfachster Fall: Inkrementieren zu jeder positiven Taktflanke
- Zählen durch einen Zyklus von Werten, Beispiel für 3b Breite
 - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, 001...
- Beispielanwendungen
 - Digitaluhren
 - Programmzähler: Zeigt auf nächste auszuführende Instruktion

Symbol

 


Aufbau

 


Schieberegister

- Auch: FIFO (*first-in first-out*)
- Schiebe einen neuen Wert jeden Takt ein
- Schiebe einen alten Wert jeden Takt aus
- Kann auch agieren als Seriell-nach-Parallel-Konverter
 - Konvertiert serielle Eingabe (S_{in}) in parallele Ausgabe ($Q_{0:N-1}$)

Symbol:

 


Aufbau:

 


Schieberegister mit parallelem Laden

 - Bei $Load = 1$: Agiert als normales N -bit Register
- Bei $Load = 0$: Agiert als Schieberegister
- Verwendbar als
 - Seriell-nach-Parallelkonverter (S_{in} nach $Q_{0:N-1}$)
 - Parallel-nach-Seriellkonverter ($D_{0:N-1}$ nach S_{out})





Speicherfelder

 - Können effizient größere Datenmengen speichern
- Drei weitverbreitete Typen:
 - Dynamischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff
 - (*Dynamic random access memory*, DRAM)
 - Statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff
 - (*Static random access memory*, SRAM)
 - Nur-Lesespeicher (*Read only memory*, ROM)
- An jede N -bit Adresse kann ein M -bit breites Datum geschrieben werden



Speicherfelder

  - Zweidimensionales Feld von Bit-Zellen
- Jede Bit-Zelle speichert ein Bit
- Feld mit N Adressbits und M Datenbits:
 - 2^N Zeilen und M Spalten
 - **Tiefe:** Anzahl von Zeilen (Anzahl von Worten)
 - **Breite:** Anzahl von Spalten (Bitbreite eines Wortes)
 - **Feldgröße:** Tiefe \times Breite = $2^N \times M$




Adresse	Daten			
11	0	1	0	Tiefe
10	1	0	0	
01	1	1	0	
00	0	1	1	
	Breite			

Beispiel: Speicherfeld


- $2^2 \times 3$ -Bit Feld
- Anzahl Worte: 4
- Wortbreite: 3-Bit
- Beispiel: 3-Bit gespeichert an Adresse 2'b10 ist 3'b100

Beispiel:





 


Adresse	Daten			
11	0	1	0	↑ Tiefe ↓
10	1	0	0	
01	1	1	0	
00	0	1	1	
	← Breite →			

Speicherfelder

 

Bit-Zellen für Speicherfelder

     


(a)

(b)

Aufbau von Speicherfeldern aus Bit-Zellen


Beispiel:

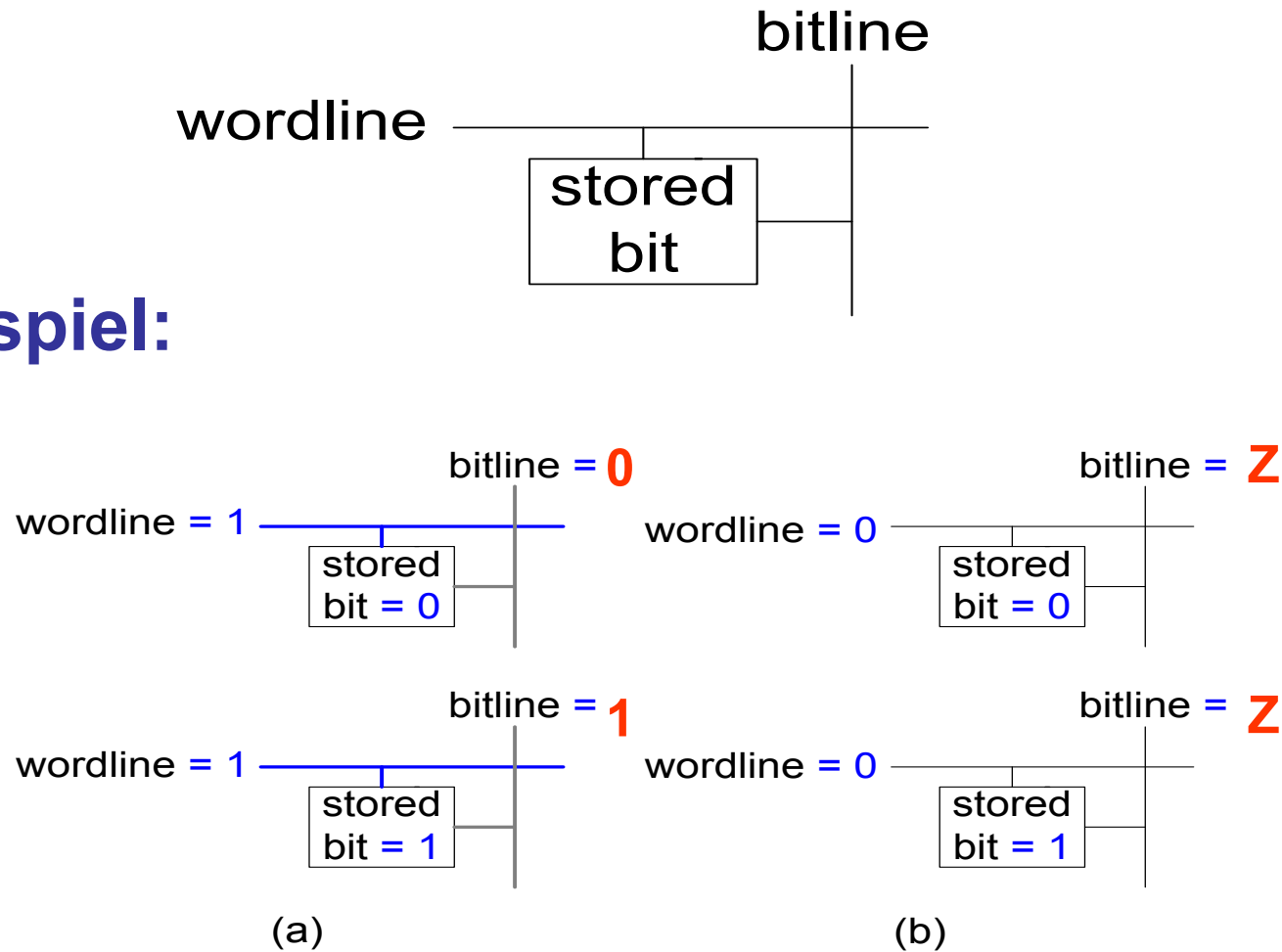

Aufbau von Speicherfeldern

▪ Wordline:

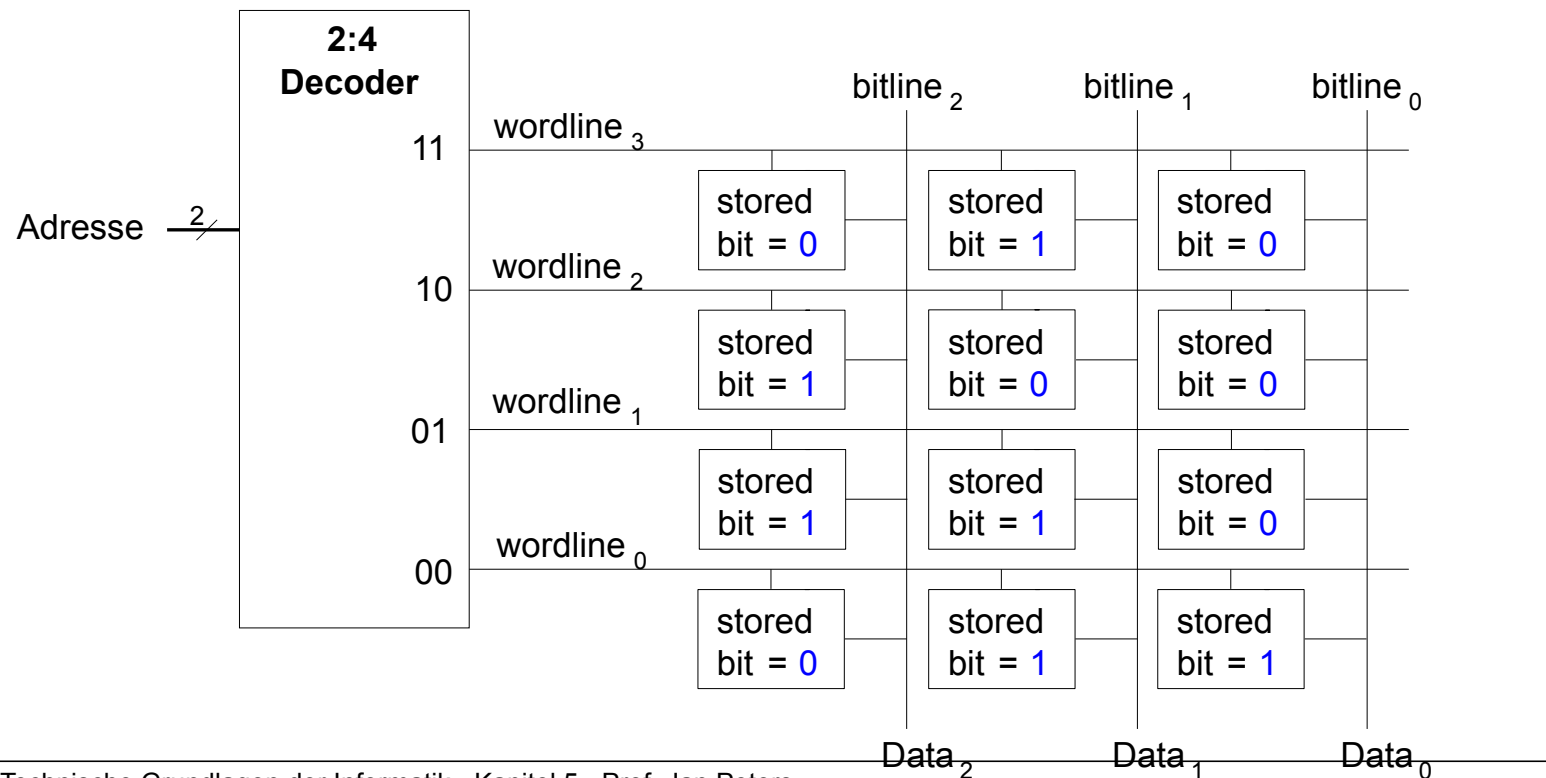- Vergleichbar mit Enable-Signal
- Erlaubt Zugriff auf eine Zeile des Speichers zum Lesen oder Schreiben
- Entspricht genau einer eindeutigen Adresse
- Maximal eine Wordline ist zu jedem Zeitpunkt HIGH



Arten von Speicher: Historische Sicht



- Speicher mit wahlfreiem Zugriff (RAM)
- Nur-Lese Speicher (ROM)



RAM: Random-Access Memory

- **Flüchtig:** Speicherinhalte gehen bei Verlust der Betriebsspannung verloren
- Kann i.d.R. gleich schnell gelesen und geschrieben werden
- Zugriff auf beliebige Adressen mit ähnlicher Verzögerung möglich
- Hauptspeicher moderner Computer ist dynamisches RAM (DRAM)
 - Aktuell & genauer: DDR3-SDRAM
 - *Double Data Rate 3 - Synchronous Dynamic Random Access Memory*
- Name „RAM“ hat Bedeutung:
 - Auf eine beliebige („Random“) Speicherzelle kann direkt zugegriffen werden.
 - Steht im Gegensatz zu „Sequential Access Memory“ von (früheren) Bandspeichern und Trommelspeichern ...

ROM: Read-Only Memory

- **Nicht-flüchtig:** Erhält Speicherinhalt auch ohne Betriebsspannung
- Schnell lesbar
- Schreibbar nur sehr langsam (wenn überhaupt)
- Flash-Speicher ist in diesem Sinne ein ROM
 - Kameras
 - Handys
 - MP3-Player
- Auch hier Nomenklatur „ROM“ historisch
 - Auch aus ROMs kann von beliebigen Adressen gelesen werden
 - Es gibt auch schreibbare Arten von ROMs
 - PROMs, EPROMs, EEPROMs, Flash

Arten von RAM

- Zwei wesentliche Typen:
 - Dynamisches RAM (DRAM)
 - Statisches RAM (SRAM)
- Verwenden unterschiedliche Speichertechniken in den Bit-Zellen:
 - DRAM: Kondensator
 - SRAM: Kreuzgekoppelte Inverter


Robert Dennard, 1932 -

- Erfand 1966 bei IBM das DRAM
- Anfangs große Skepsis, ob Technik praktikabel
- Seit Mitte der 1970er Jahre ist DRAM die am weitesten verbreitete Speichertechnik in Computern





DRAM Bit-Zelle

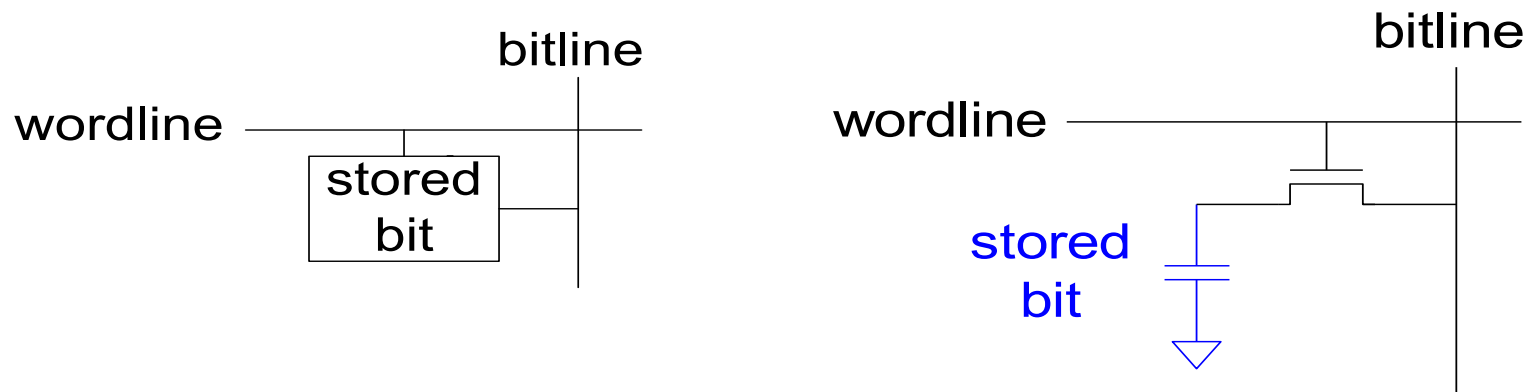- Datenbit wird als Ladezustand eines Kondensators gespeichert
- Dynamisch: Der Speicherwert muss periodisch neu geschrieben werden
 - Auffrischung alle paar Millisekunden erforderlich (üblich: 64ms)
 - Kondensator verliert Ladung durch Leckströme
 - ... und beim Auslesen





DRAM Bit-Zelle

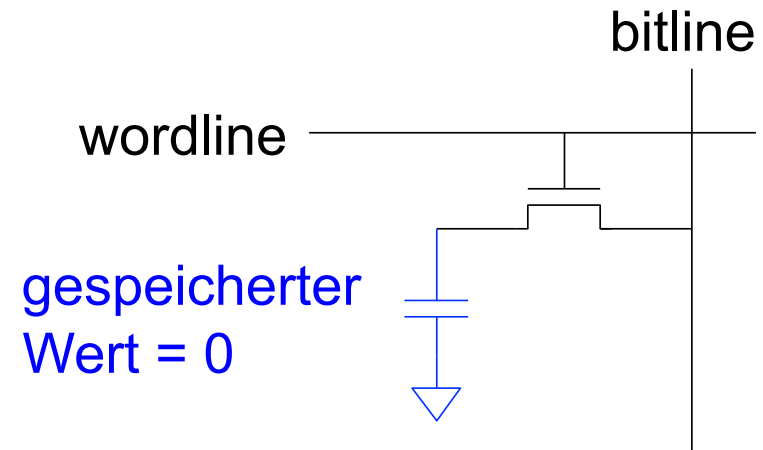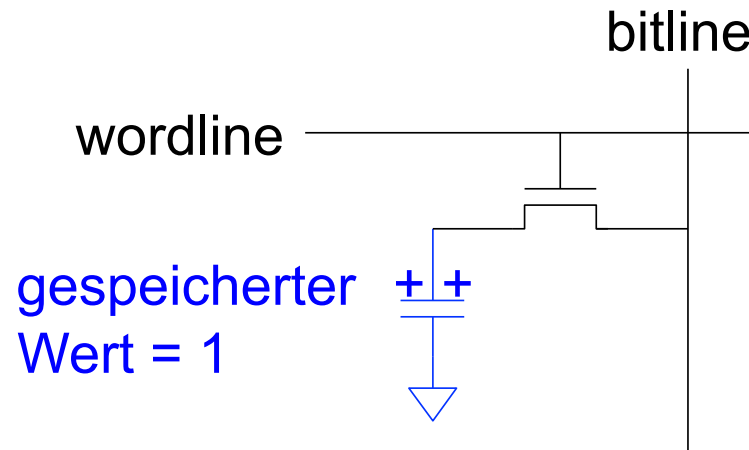


SRAM Bit-Zelle

  
- Datenbit wird als Zustand von rückgekoppelten Invertern gespeichert
- Statisch: Keine Auffrischung erforderlich
 - Inverter treiben Werte auf gültige Logikpegel




Speicherfelder

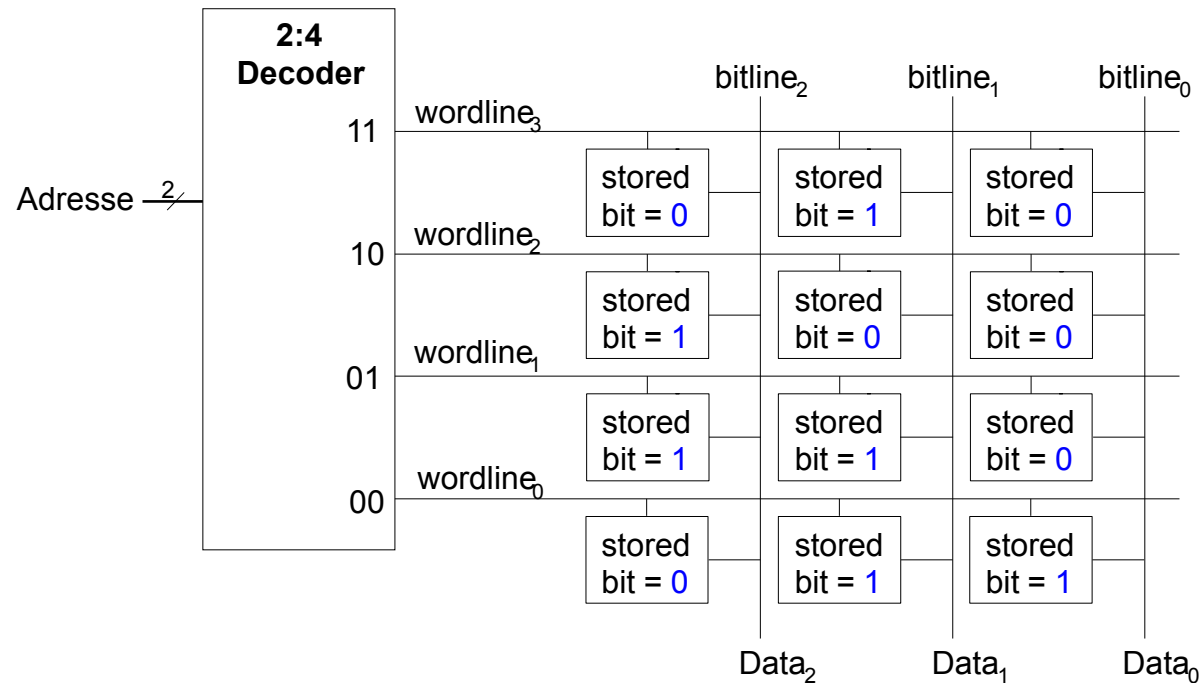


DRAM Bit-Zelle:

 


SRAM Bit-Zelle:

 


ROMs: Aufbau der Bit-Zellen

 

+ =

 

● =

 


Bitlines sind **schwach** auf HIGH getrieben

Fujio Masuoka, 1944-

- Entwickelte Speicher und schnelle Schaltungen bei Toshiba von 1971-1994
- Erfand Flash-Speicher als eigenes ungenehmigtes Projekt in den späten 1970ern
 - An Wochenenden und abends
- Löschvorgang erinnerte ihn an Kamerablitz
 - Deshalb Flash-Speicher
- Toshiba kommerzialisierte Technik nur zögerlich
- Erste kommerzielle Chips von Intel in 1988
- Flash-Produkte haben großen Erfolg
 - Derzeit USD 25 Milliarden Umsatz / Jahr




Flash-Speicher: Bit-Zelle

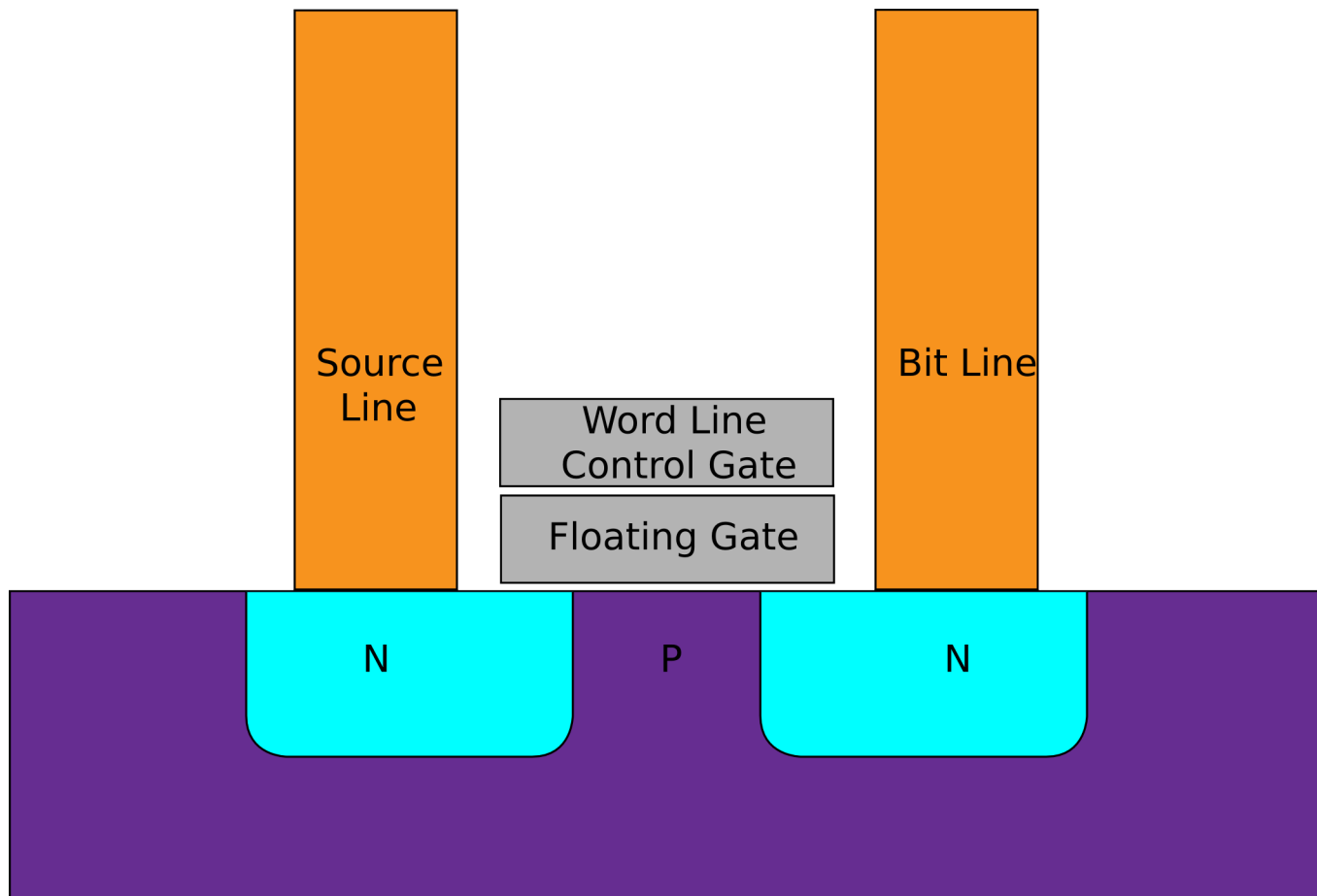


Quelle: Wikipedia

ROMs als Datenspeicher

 

Adresse	Daten			Tiefe ↑ ↓
11	0	1	0	
10	1	0	0	
01	1	1	0	
00	0	1	1	
Breite ←→				

 ROMs als Wertetabellen für boolesche Logik




$$Data_2 = A_1 \text{ AND } A_0$$

$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$

$$Data_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

 
Beispiel: Logik aus ROMs

- Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit ROM:
 - $X = AB$
 - $Y = A + B$
 - $Z = \overline{AB}$



 Beispiel: Logik aus ROMs


- Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit ROM:
 - $X = AB$
 - $Y = A + B$
 - $Z = \overline{AB}$



Logik aus beliebigem Speicherfeld



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

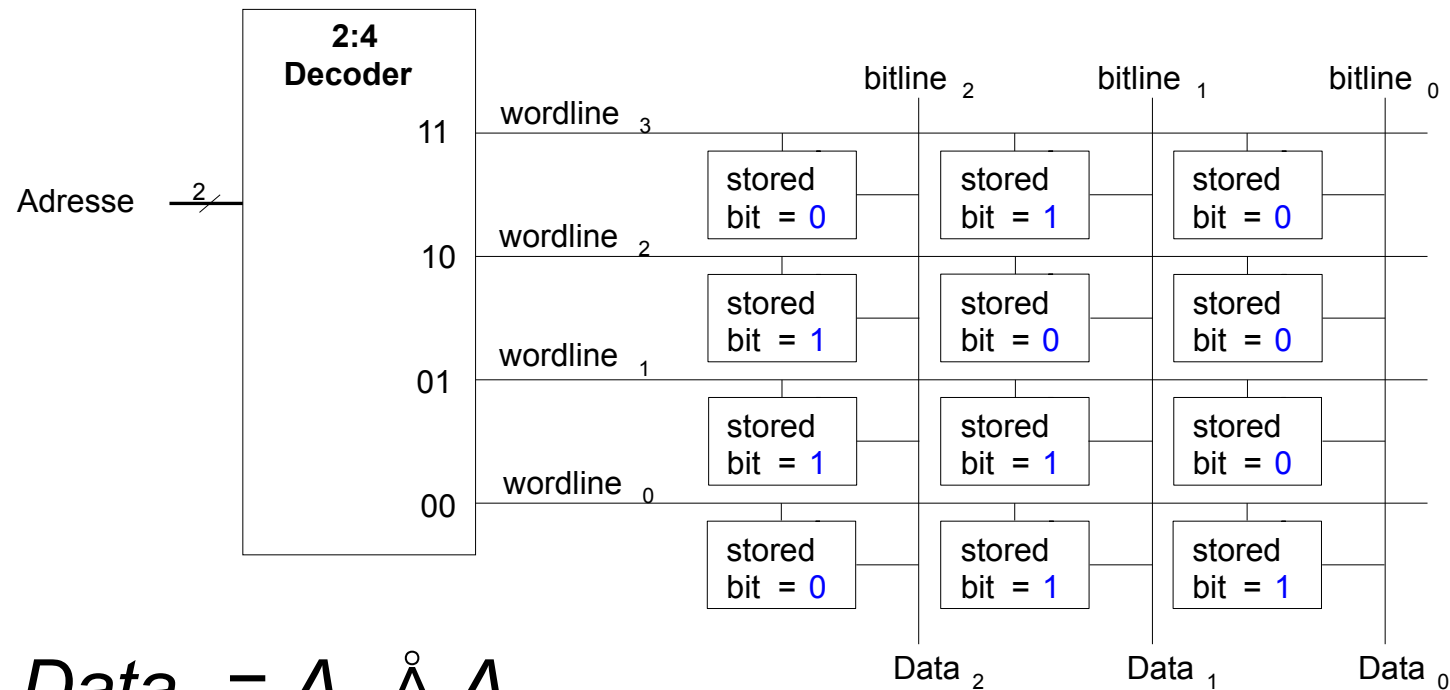

$$Data_2 = A_1 \text{ AND } A_0$$

$$Data_1 = \overline{A_1} + A_0$$


$$Data_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$



Logik aus beliebigem Speicherfeld

- Implementierung der folgenden logischen Funktionen durch $2^2 \times 3$ -bit RAM:

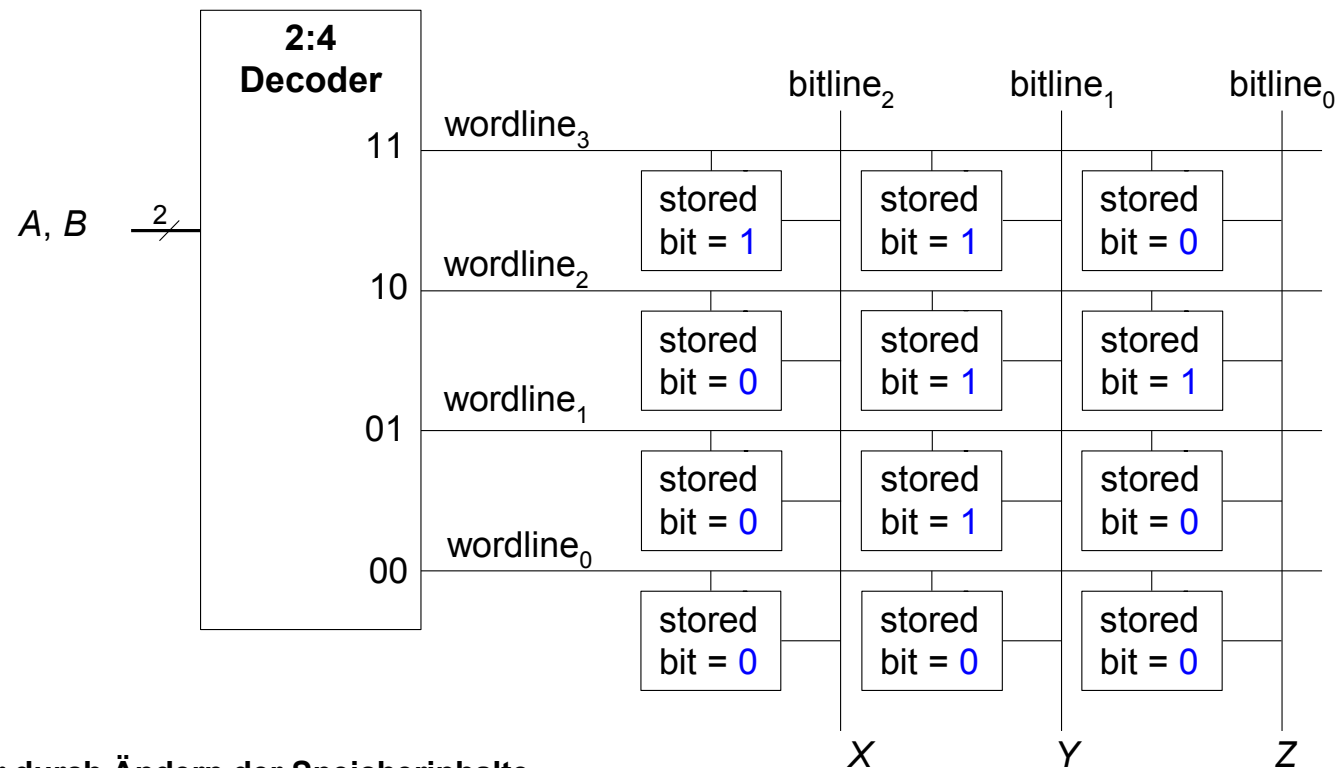- $X = AB$
- $Y = A + B$
- $Z = \overline{AB}$



Andere Funktion nur durch Ändern der Speicherinhalte


Logik aus beliebigen Speicherfeldern

- Speicherfelder speichern Wertetabellen
 - Lookup-Tables (LUTs)
- Wort aus Eingangsvariablen bildet Adresse
- Für jede Kombination von Eingangsvariablen ist Funktionsergebnis abgespeichert

Werte-
tabelle


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

4-Wort x 1-bit Speicherfeld

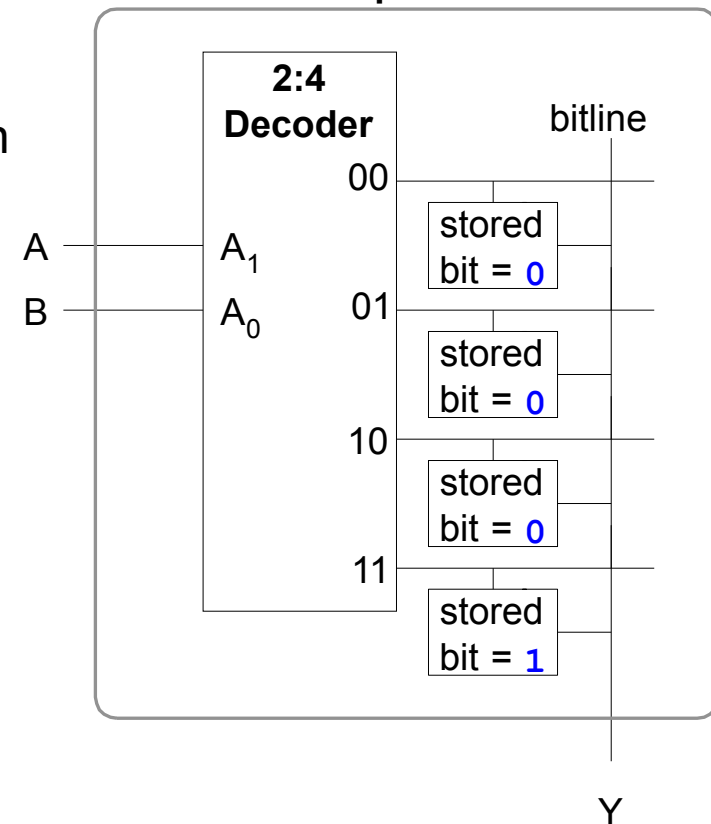

Multi-Port-Speicher

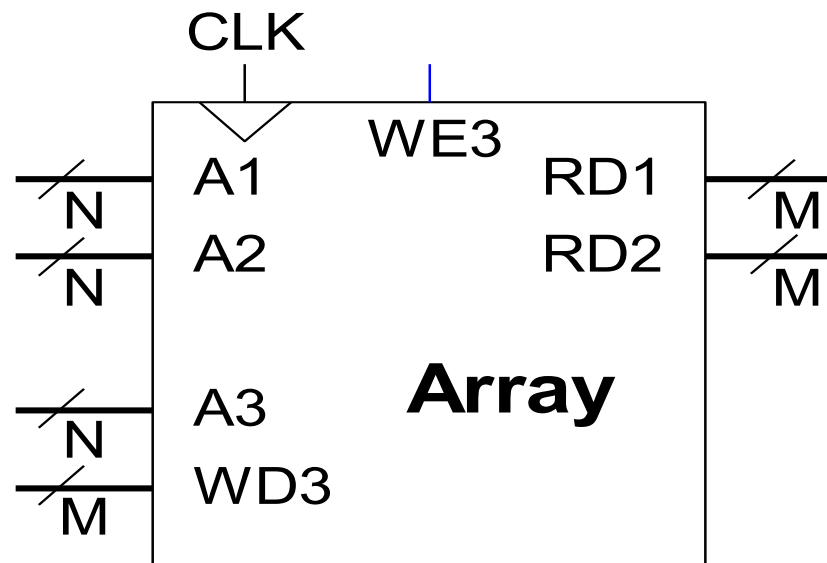- **Port:** Zusammengehörige Anschlüsse für Adresse und Datum
- Drei-Port Speicher
 - 2 Lese-Ports (A1/RD1, A2/RD2)
 - 1 Schreib-Port (A3/WD3, Signal WE3 löst Schreiben aus)
- Kleine Multi-Port-Speicher werden als Registerfelder bezeichnet
 - Werden z.B. in Prozessoren eingesetzt



Speicherfeld in Verilog

```
// 256 x 3b Speicher mit Schreib/Lese-Port
module dmem(    input  logic          clk, we,
               input  logic [7:0]    a
               input  logic [2:0]    wd,
               output logic [2:0]    rd);

    logic [2:0]  RAM[255:0];

    assign rd = RAM[a];
    always_ff @(posedge clk)
        if (we)
            RAM[a] <= wd;

endmodule
```

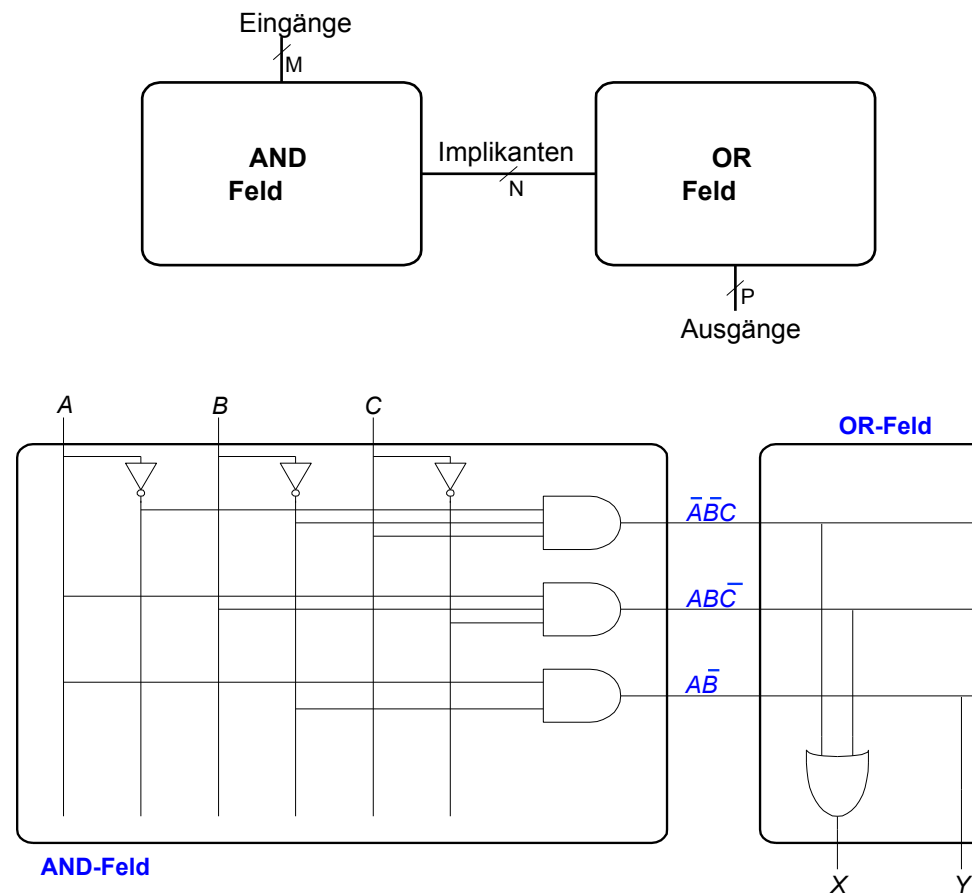

Logikfelder (*logic arrays*)

- Programmable Logic Arrays (PLAs)
 - AND Feld gefolgt von OR Feld
 - Kann nur kombinatorische Logik realisieren
 - Feste interne Verbindungen, spezialisiert für DNF (SoP-Form)


- Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
 - Feld von konfigurierbaren Logikblöcken (CLBs)
 - Können kombinatorische und sequentielle Logik realisieren
 - Programmierbare Verbindungsknoten zwischen Schaltungselementen

Boole'sche Funktionen mit PLAs: Idee

- $X = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$
- $Y = A\bar{B}$




PLAs: Vereinfachte Schreibweise

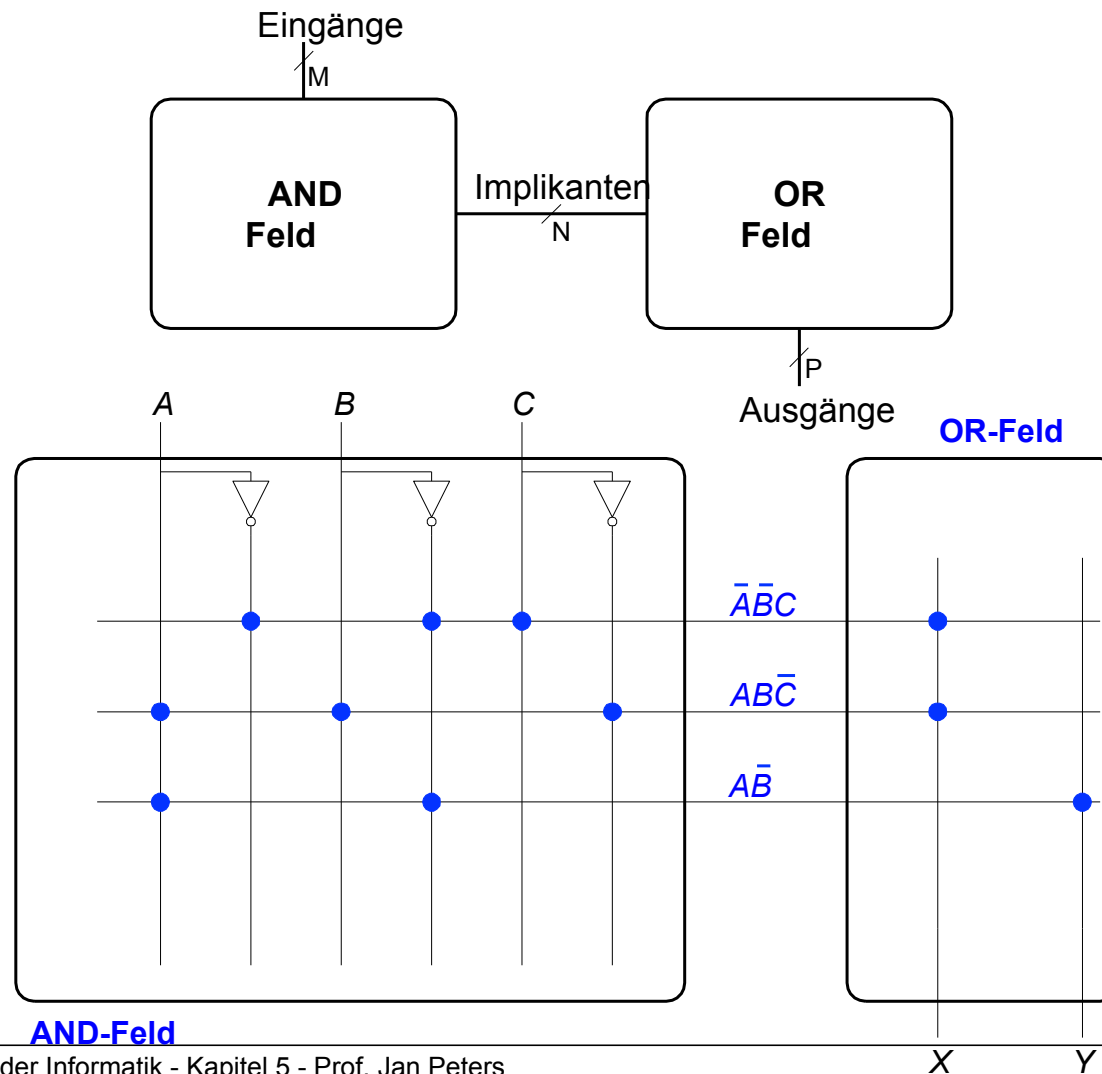

FPGAs: Field Programmable Gate Arrays

- Bestehen grundsätzlich aus:
 - **CLBs** (Configurable Logic Blocks): Realisieren kombinatorische und sequentielle Logik
 - Konfigurierbare Logikblöcke
 - **IOBs** (Input/Output Blocks): Schnittstelle vom Chip zur Außenwelt
 - Ein-/Ausgabeblocks
 - **Programmierbares Verbindungsnetz**: verbindet CLBs und IOBs
 - Kann flexibel Verbindungen je nach Bedarf der aktuellen Schaltung herstellen
- Reale FPGAs enthalten oftmals noch weitere Arten von Blöcken
 - RAM
 - Multiplizierer
 - Manipulation von Taktsignalen (DCM)
 - Sehr schnelle serielle Verbindungen (11 Gb/s)
 - Komplette Mikroprozessoren
 - ...

Struktur eines Xilinx Spartan 3 FPGA

 


Konfigurierbare Logikblöcke (CLBs)

- Bestehen im wesentlichen aus:
 - **LUTs** (lookup tables): realisieren kombinatorische Funktionen
 - **Flip-Flops**: realisieren sequentielle Funktionen
 - **Multiplexern**: Verbinden LUTs und Flip-Flops


Xilinx Spartan 3 CLB



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

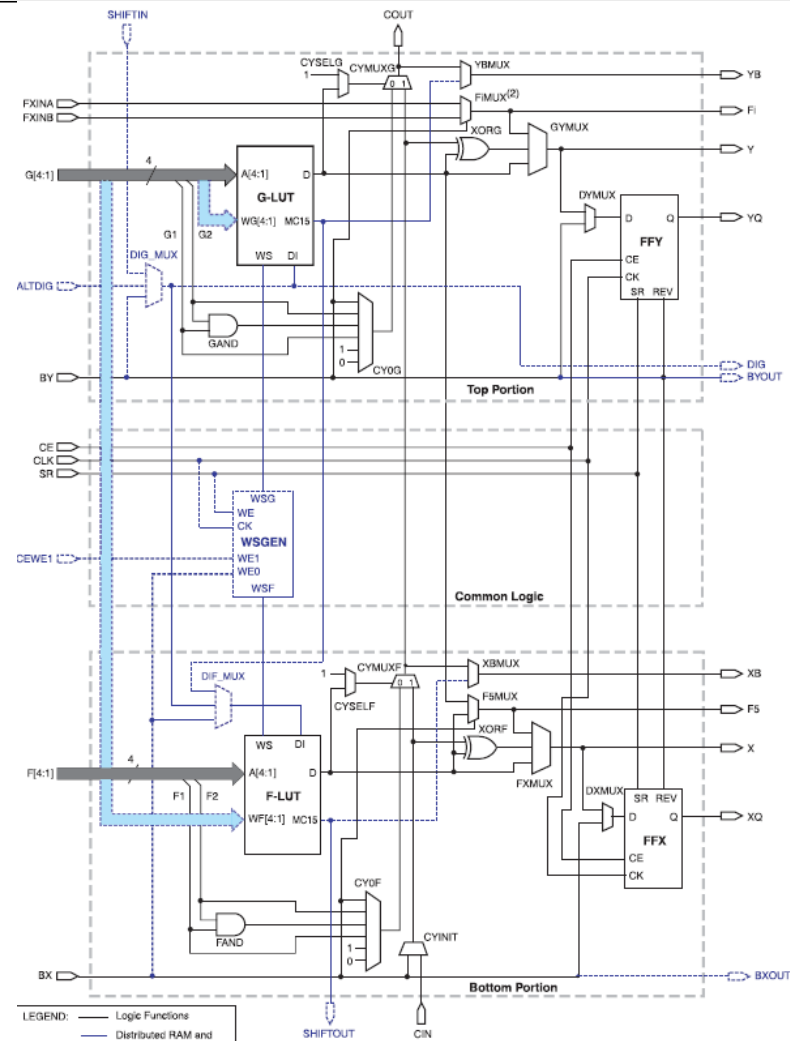

Xilinx Spartan CLB

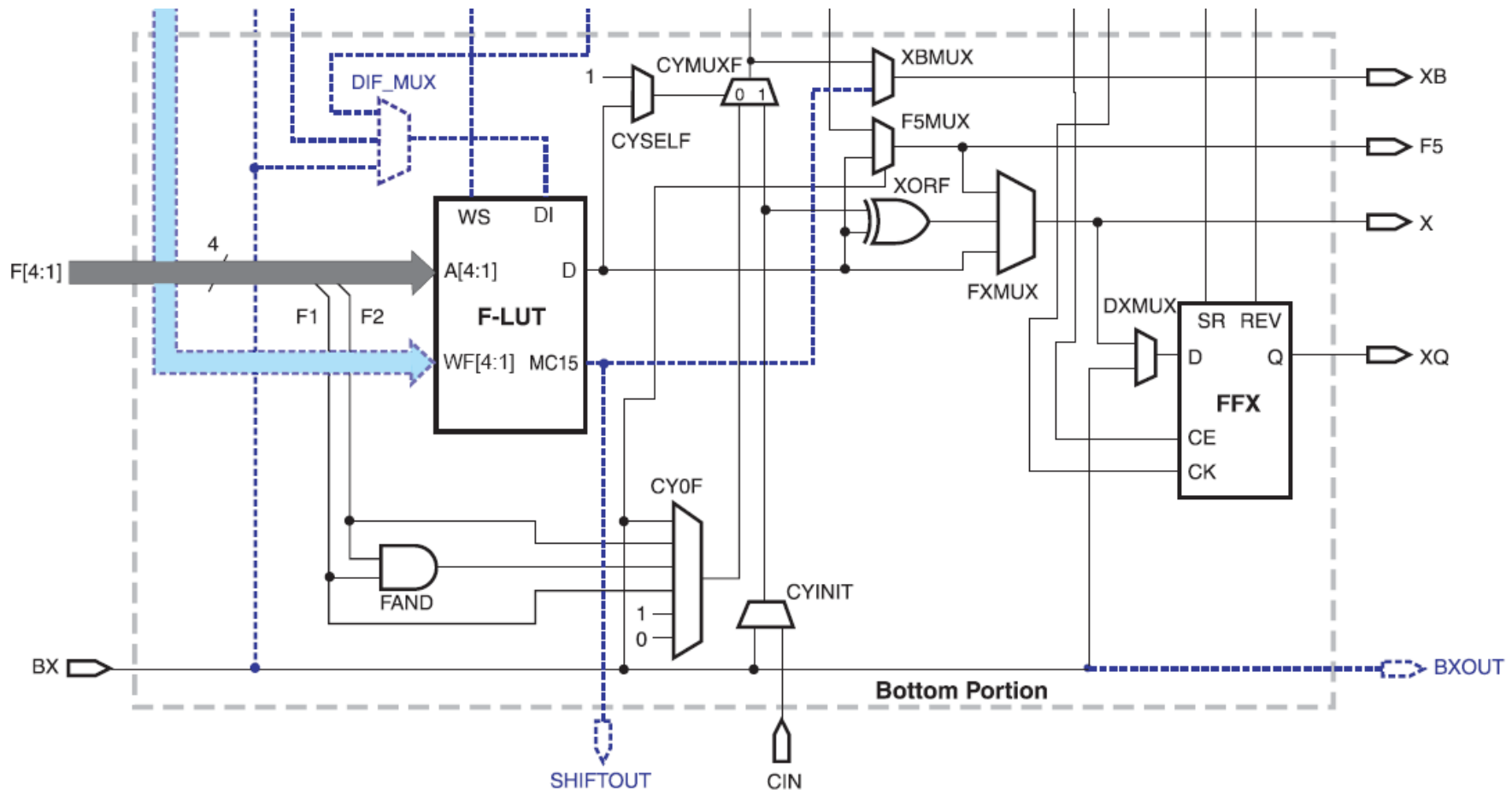


Xilinx Spartan 3 CLB

- Ein Spartan 3 CLB enthält:
 - 2 LUTs:
 - F-LUT ($2^4 \times 1$ -bit LUT)
 - G-LUT ($2^4 \times 1$ -bit LUT)
 - 2 sequentielle Ausgänge:
 - XQ
 - YQ
 - 2 kombinatorische Ausgänge:
 - X
 - Y

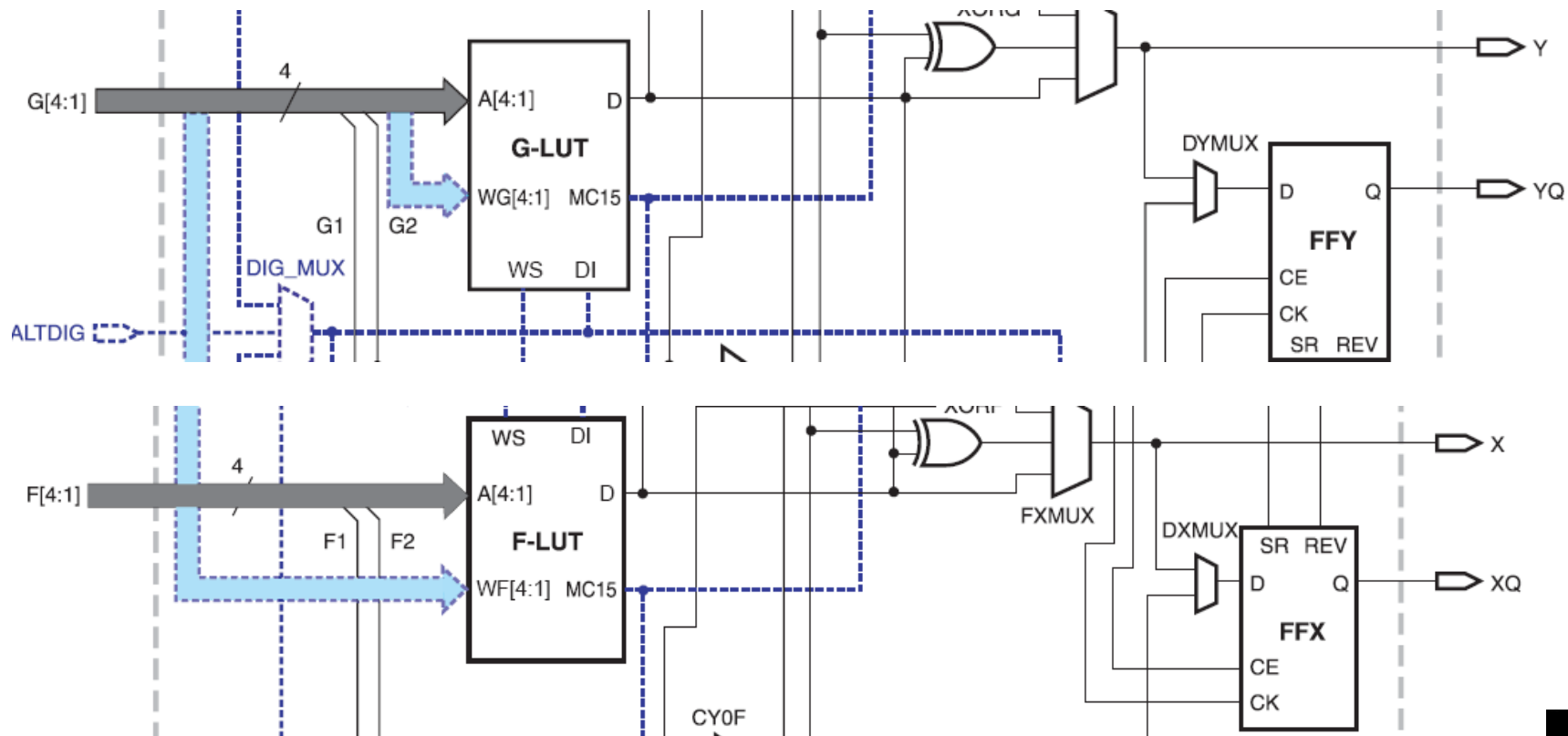Beispiel: Kombinatorische Logik mit CLB

- Berechnung der folgenden Funktionen mit dem Spartan 3 CLB
 - $X = \overline{A}BC + A\overline{B}C$
 - $Y = A\overline{B}$




Beispiel: Kombinatorische Logik mit CLBs

- Berechnung der folgenden Funktionen mit dem Spartan 3 CLB
 - $X = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$
 - $Y = A\overline{B}$

	(A)	(B)	(C)	(X)
F4	F3	F2	F1	F
X	0	0	0	0
X	0	0	1	1
X	0	1	0	0
X	0	1	1	0
X	1	0	0	0
X	1	0	1	0
X	1	1	0	1
x	1	1	1	0

		(A)	(B)	(Y)
G4	G3	G2	G1	G
X	X	0	0	0
X	X	0	1	0
X	X	1	0	1
X	X	1	1	0

 

Entwurfsfluß für FPGAs

- Wird in der Regel durch Entwurfswerkzeuge unterstützt
 - Beispiel: Xilinx ISE
- Ist in der Regel ein iterativer Prozess
 - Planen
 - Implementieren
 - Simulieren
 - Wiederhole ...
- Entwickler denkt nach
- Entwickler gibt Entwurf als Schaltplan oder HDL-Beschreibung ein
- Entwickler wertet Simulationsergebnisse aus
- Wenn Simulation zufriedenstellend: Synthetisiere Entwurf in Netzliste
- Bilde Netzliste auf FPGA-Konfiguration ab (CLBs, IOBs, Verbindungsnetz)
- Lade Konfigurationsdaten (*bit stream*) auf FPGA
- Teste Schaltung nun in realer Hardware